

组成原理课程第一次实验报告

实验名称：加法器扩展

学号： 2310764 姓名： 王亦辉 班次： 计科一班


一、实验目的

1. 熟悉 LS-CPU-EXB-002 实验箱和软件平台。
2. 掌握利用该实验箱各项功能开发组成原理和体系结构实验的方法。
3. 理解并掌握加法器的原理和设计。
4. 熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
5. 为后续设计 cpu 的实验打下基础。

二、实验内容说明

实现四个数相加的加法器，进行相应模块的调整，然后将文件烧录到 FPGA 板上观察结果。

三、实验原理图

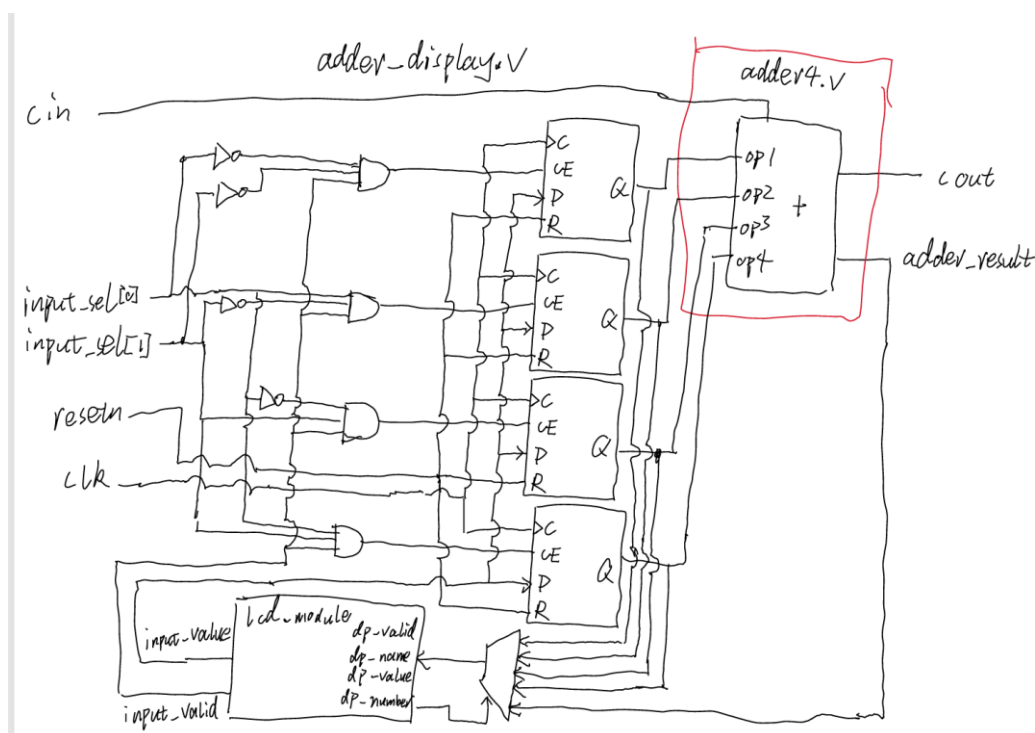

主要需要实现对四个数进行加法的模块，adder4.v。然后输入部分等需要修改，以输入四个数，以及在显示部分显示四个输入。

四、实验步骤

- a) adder4.v 模块。

```
adder adder_module(
    .operand1(operand1),
    .operand2(operand2),
    .cin      (adder_cin1   ),
    .result   (adder_result1 ),
    .cout     (adder_cout1  )
);
```

```
adder adder_module2(
    .operand1(operand3),
    .operand2(operand4),
    .cin      (adder_cin2   ),
    .result   (adder_result2 ),
    .cout     (adder_cout2  )
);
```

```
adder adder_module3(
    .operand1(adder_result1),
    .operand2(adder_result2),
    .cin      (adder_cin3   ),
    .result   (adder_result3 ),
    .cout     (adder_cout3  )
);
```

```
assign adder_cin1 = |cin;
assign adder_cin2 = cin[1];
assign adder_cin3 = & cin;
```

```
assign cout = adder_cout1 + adder_cout2 + adder_cout3;
```

- i. 调用三次 `adder` 模块，完成加法，得到 `adder_result3` 和三个 `adder_cout`
 - ii. 由于进位输入变成两位，需要拆解 `cin` 分配给三个 `adder_cin`。
 - iii. 最后输出进位是三个 `adder` 的输出进位之和，都是第 33 的进位。
- b) `adder_display.v` 模块

```
//拨码开关，用于选择输入数和产生cin
input[1:0] input_sel, //0:输入为加数1(add_operand1);1:输入为加数2(add_operand2)
input[1:0] sw_cin, // 00:0 ; 01:1 ; 10:2 ; 11:3

//led灯，用于显示cout
output[1:0] led_cout,
```

```

//当input_sel为2时,表示输入数为加数3,即operand3
always @(posedge clk)
begin
    if (!resetn)
    begin
        adder_operand3 <= 32'd0;
    end
    else if (input_valid && input_sel[1] && !input_sel[0])
    begin
        adder_operand3 <= input_value;
    end
end

//当input_sel为3时,表示输入数为加数4,即operand4
always @(posedge clk)
begin
    if (!resetn)
    begin
        adder_operand4 <= 32'd0;
    end
    else if (input_valid && input_sel[1] && input_sel[0])
    begin
        adder_operand4 <= input_value;
    end
end

end

6'd3 :
begin
    display_valid <= 1'b1;
    display_name <= "ADD_3";
    display_value <= adder_operand3;
end
6'd4 :
begin
    display_valid <= 1'b1;
    display_name <= "ADD_4";
    display_value <= adder_operand4;
end
end


```

- i. 修改一些变量的位宽。
- ii. 增加两个输入, 并且根据 input_sel 修改选择逻辑。
- iii. 显示模块中加入两个情况以显示新增的两个加数。


五、实验结果分析

拨码开关, 从左到右, 第一至第四个, 分别是, input_sel[1], input_sel[0], cin[1], cin[0]。LED 灯, 从左往右, 第一至第四个, 分别是, cout[1], cout[0]。


下面对溢出位和 cin 的四种情况进行验证。

 

 输入: $1+2+3+4+0(\text{cin})$
 输出: 溢出位为 00; resul 为 A
 结果: $1+2+3+4 = 10$
 正确。



 
输入: $\text{FFFFFFF} + 2+3+4+ 3(\text{cin})$
 输出: 溢出位为 01; RESULT 为 B。
 结果: $\text{FFFFFFF} + 2 + 3 + 4 + 3 = \text{FFFFFFF} + 1 + 10 = 01_00000000 + B$
 正确。



输入: FFFFFFFF + FFFFFFFF +3+4+ 2(cin)

输出: 溢出位为 10; RESULT 为 7。

 结果: $FFFFFFFF + FFFFFFFF + 3 + 4 + 2 = FFFFFFFF + 1 + FFFFFFFF + 1 + 7 = 10_00000000 + 7$
正确。



输入: FFFFFFFF + FFFFFFFF + FFFFFFFF +4+ 1(cin)

输出: 溢出位为 11; RESULT 为 2。

结果: $FFFFFFFF + FFFFFFFF + FFFFFFFF + 4 + 1 = FFFFFFFF + 1 + FFFFFFFF + 1 + FFFFFFFF + 1 + 2 = 11_00000000 + 2$ 。
正确。

六、总结感想

模块化让我们不用考虑触摸板显示部分是如何实现的，只需要专注修改 adder 以实现相应功能。

