

组成原理课程第五次实验报告

实验名称：单-多周期 CPU 实验

学号:2310764 姓名:王亦辉 班次:计科一班

1 实验目的

1. 理解 MIPS 指令结构，理解 MIPS 指令集中常用指令的功能和编码，学会对这些指令进行归纳分类。
2. 了解熟悉 MIPS 体系的处理器结构，如延迟槽，哈佛结构的概念。
3. 熟悉并掌握单周期 CPU 的原理和设计。
4. 进一步加强运用 verilog 语言进行电路设计的能力。
5. 为后续设计多周期cpu的实验打下基础。
6. 在单周期 CPU 实验完成的提前下，理解多周期的概念。
7. 熟悉并掌握多周期 CPU 的原理和设计。
8. 进一步提升运用 verilog 语言进行电路设计的能力。
9. 为后续实现流水线cpu的课程设计打下基础。

2 实验内容说明

请根据实验指导手册中的单周期 CPU 和多周期 CPU 实验内容，完成如下任务并撰写实验报告：

1. 针对单周期 CPU 实验，复现并验证功能，同时对三种类型的 MIPS 指令，挑1~2条具体分析总结其执行过程。
2. 针对多周期 CPU 实验，请认真分析指令 ROM 中的指令执行情况，找到存在的 bug 并修复，实验报告中总结寻找 bug 和修复 bug 的过程。
3. 将 ALU 实验中扩展的三种运算，以自定义 MIPS 指令的形式，添加到多周期 CPU 实验代码中，并自行编写指令存储到指令 ROM，然后验证正确性，波形验证或实验箱上箱验证均可。

3 实验原理图

单周期 CPU :

单周期 CPU 的实现框图如下:

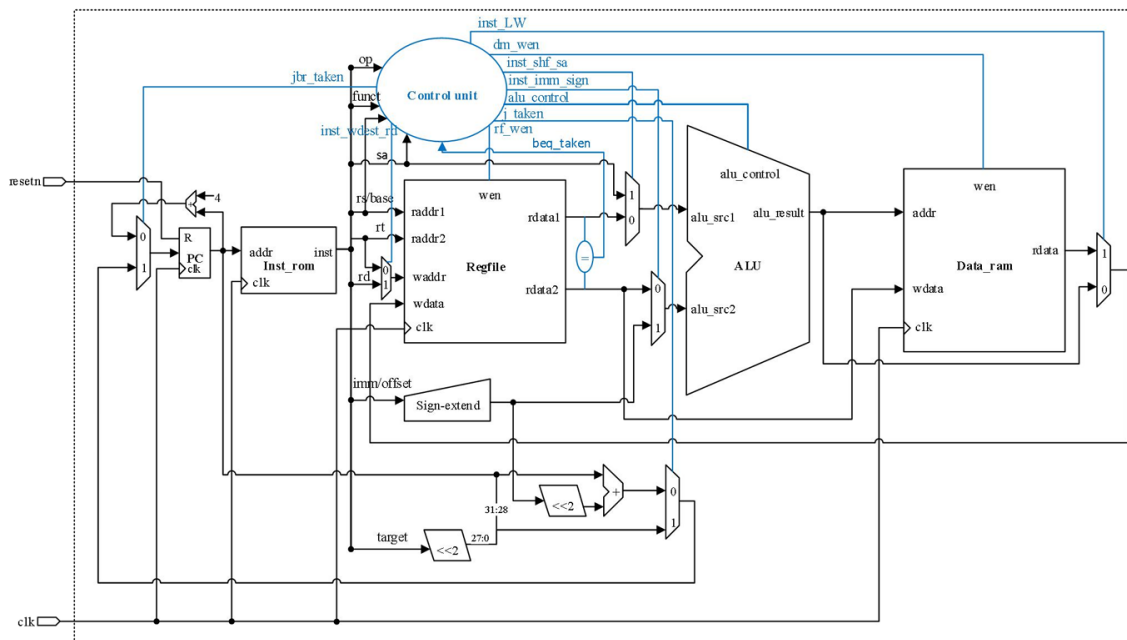



图 7.3 单周期 CPU 的实现框图

多周期 CPU :

1. addiu。立即数加法，将立即数 1 与恒零的 0 号寄存器的和赋值给 1 号寄存器。


```
//----- 指令编码 -----| 指令地址 |----- 汇编指令 -----| 指令结束 -----//
assign inst_rom[0] = 32'h24010001; // 00H: addiu $1,$0,#1 | $1 = 0000_0001H
assign inst_rom[1] = 32'h00001100; // 04H: sll $2,$1,#4 | $2 = 0000_0010H
```

 - (a) 取指。当 resetn 不为 0 时，从 rom 中得到指令，可以看到 `cpu_inst` 的值与上图 `inst_rom[0]` 的值一致。




```
//----- 指令编码 -----| 指令地址 |----- 汇编指令 -----| 指令结束 -----//
assign inst_rom[0] = 32'h24010001; // 00H: addiu $1,$0,#1 | $1 = 0000_0001H
assign inst_rom[1] = 32'h00001100; // 04H: sll $2,$1,#4 | $2 = 0000_0010H
```

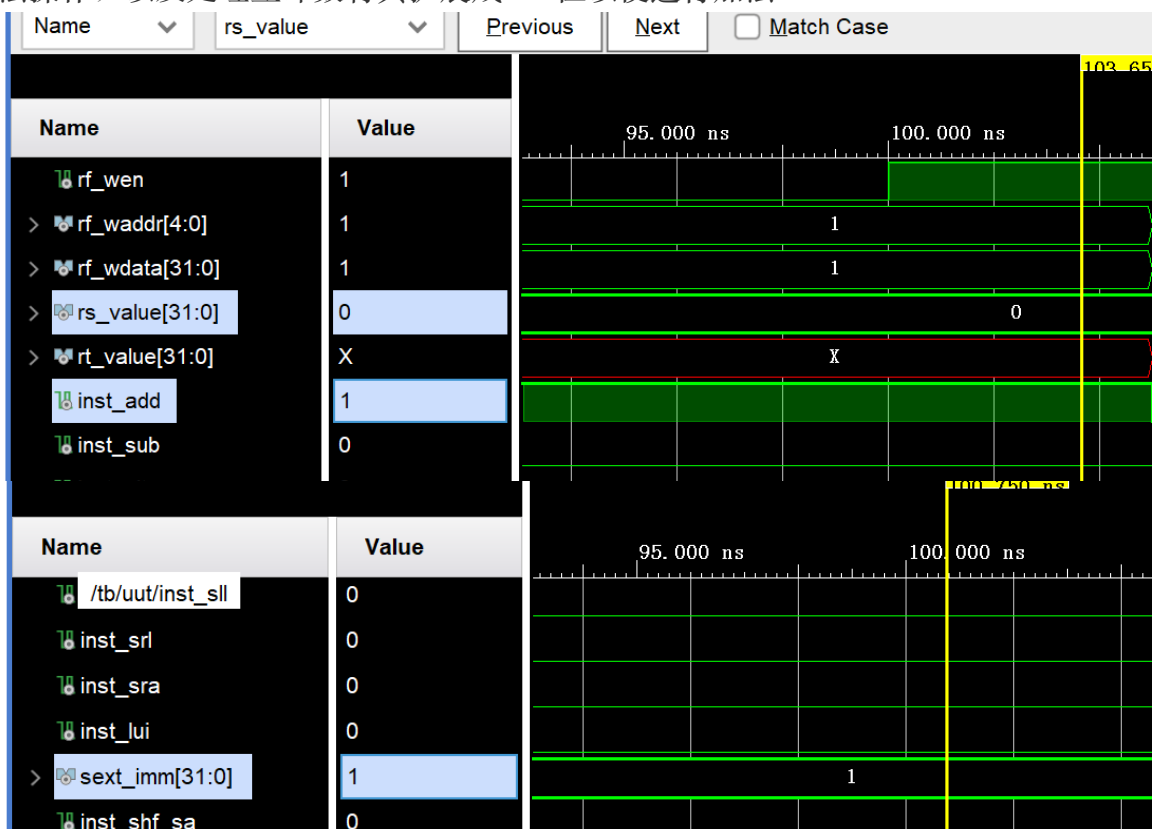
- (b) 译码。根据取得的指令，进行判断后，从寄存器取出 0 号寄存器，设置让 alu 做加法操作，以及处理立即数将其扩展成 32 位以便进行加法。



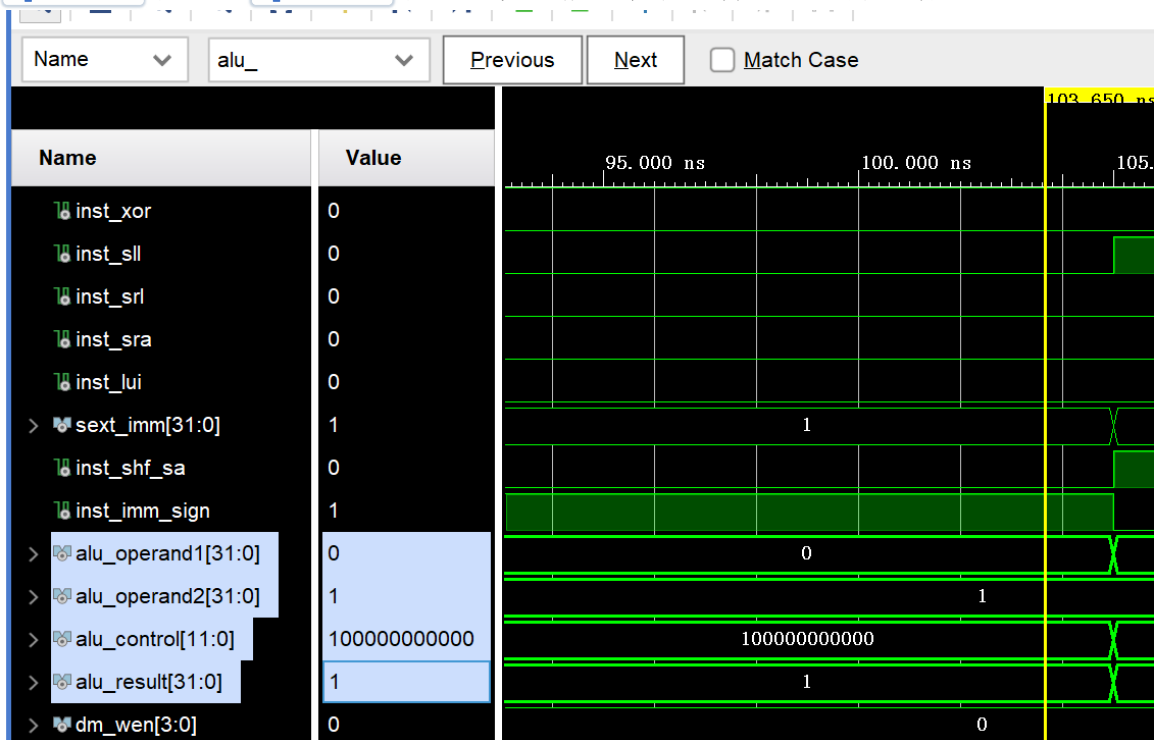- (c) 执行。将取出的 0 和立即数 1 放进 alu 进行运算并得到结果。这里 alu 的 operand1 是 0, operand2 是 1, 控制信号表明进行加法, 得到结果为 1。



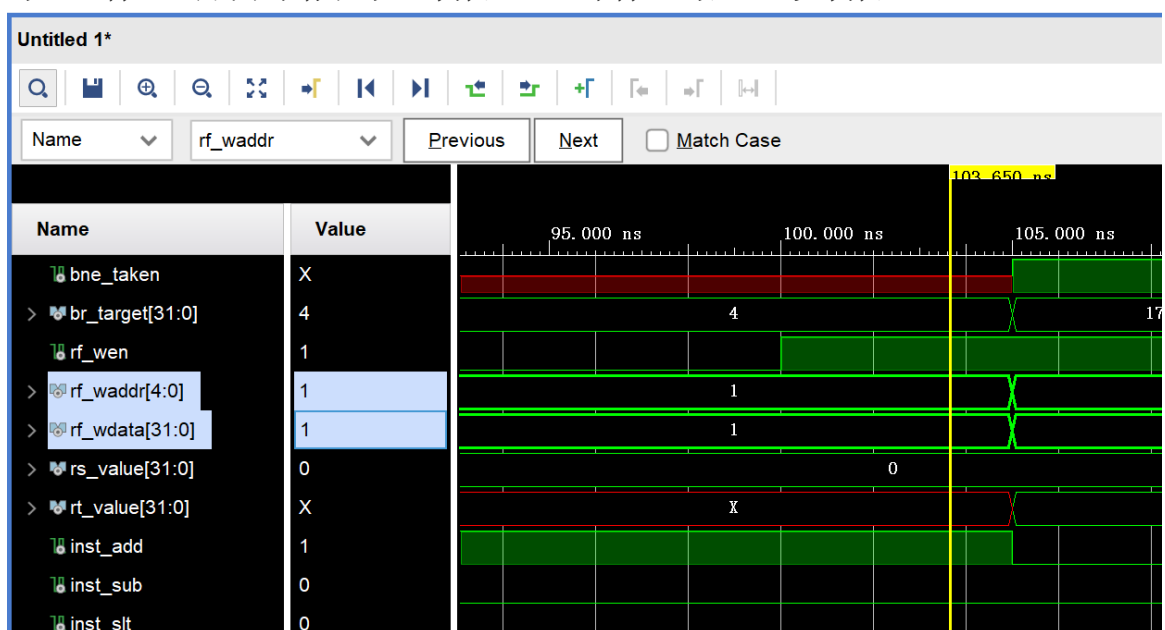- (d) 访存。addiu 不涉及访存操作。
(e) 写回。将 alu 加法的结果写回寄存器 rt, 即将 1 写入 1 号寄存器。




2. sw. 向内存中存储字。将 5 号寄存器的值, 存储到内存中 1 号寄存器的值+偏移19 地址处。

```



21 assign inst_rom[5] = 32'hAC250013; // 14H: sw $5, #19($1) Mem[0000_0014H] = 0000_000DH
22 assign inst_rom[6] = 32'h00A23027; // 18H: nop $6, $5, $2 $6 = FFFF_FEE2H


```

(a) 取指。可以看到 `cpu_isnt` 与上图相同。

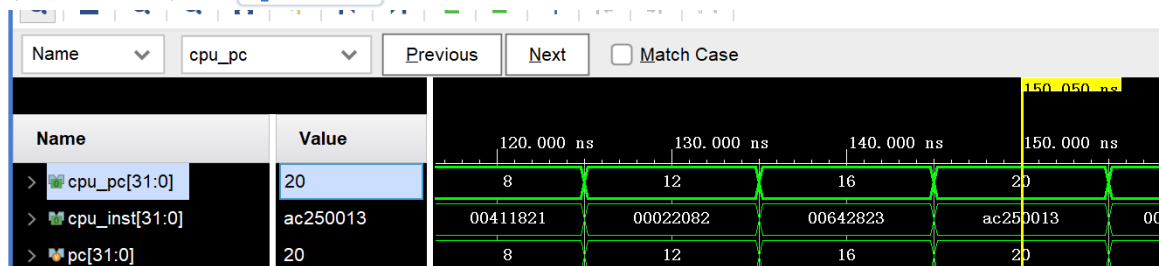


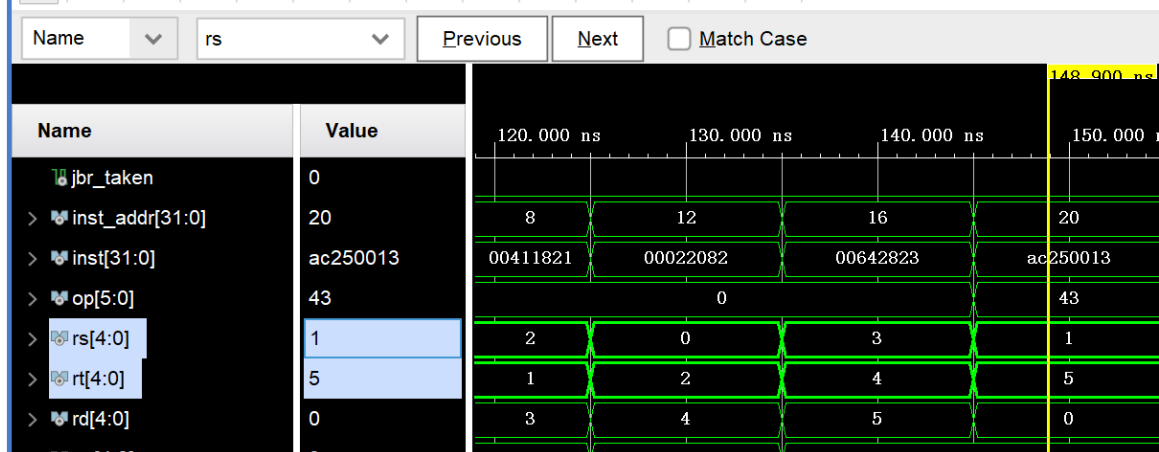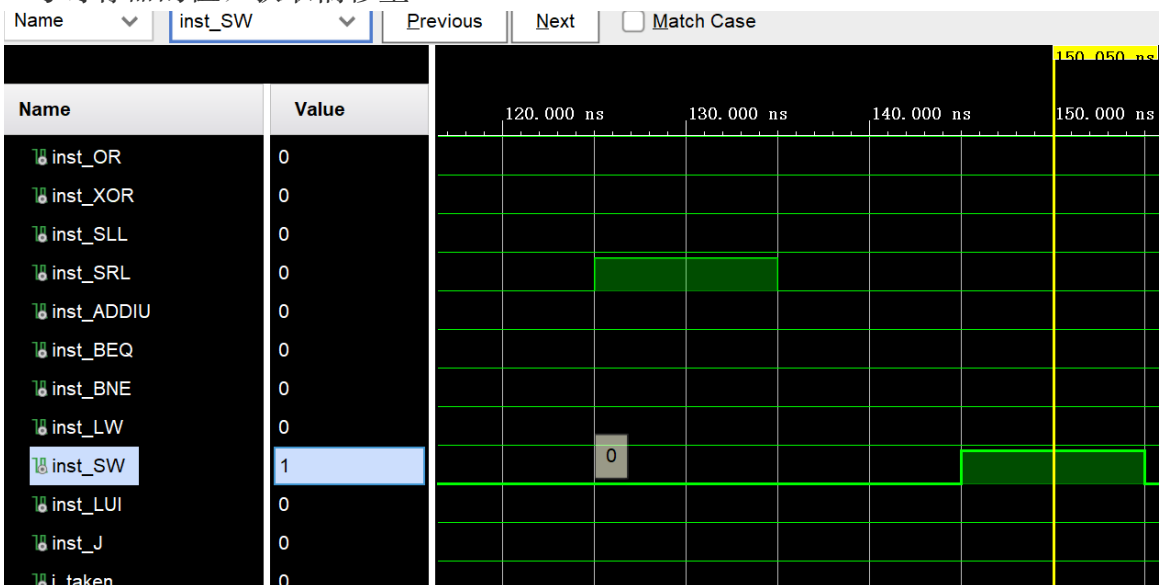(b) 译码。从指令中解析出所需的各种东西。 `inst_SW` 被置为 1，从寄存器中取得 1、5 号寄存器的值，获取偏移量 19。




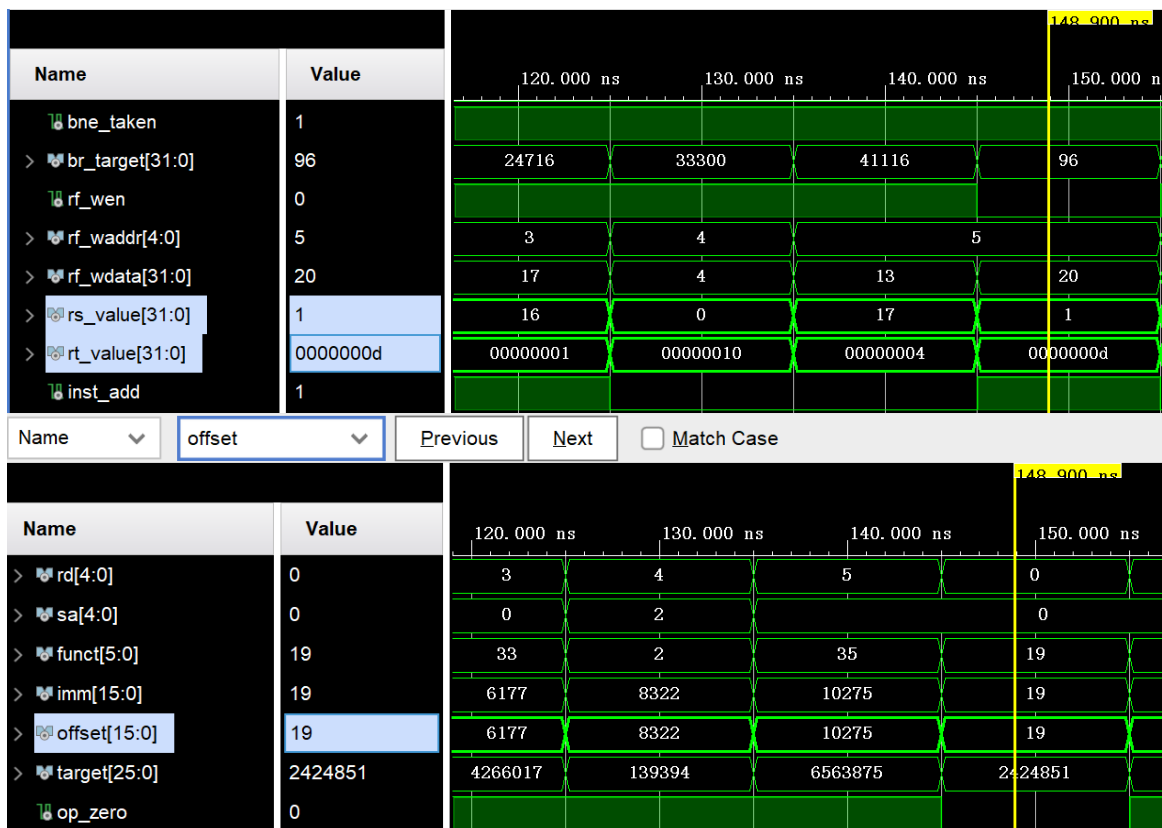


(c) 执行。进行加法得到需要写入的内存地址 20。

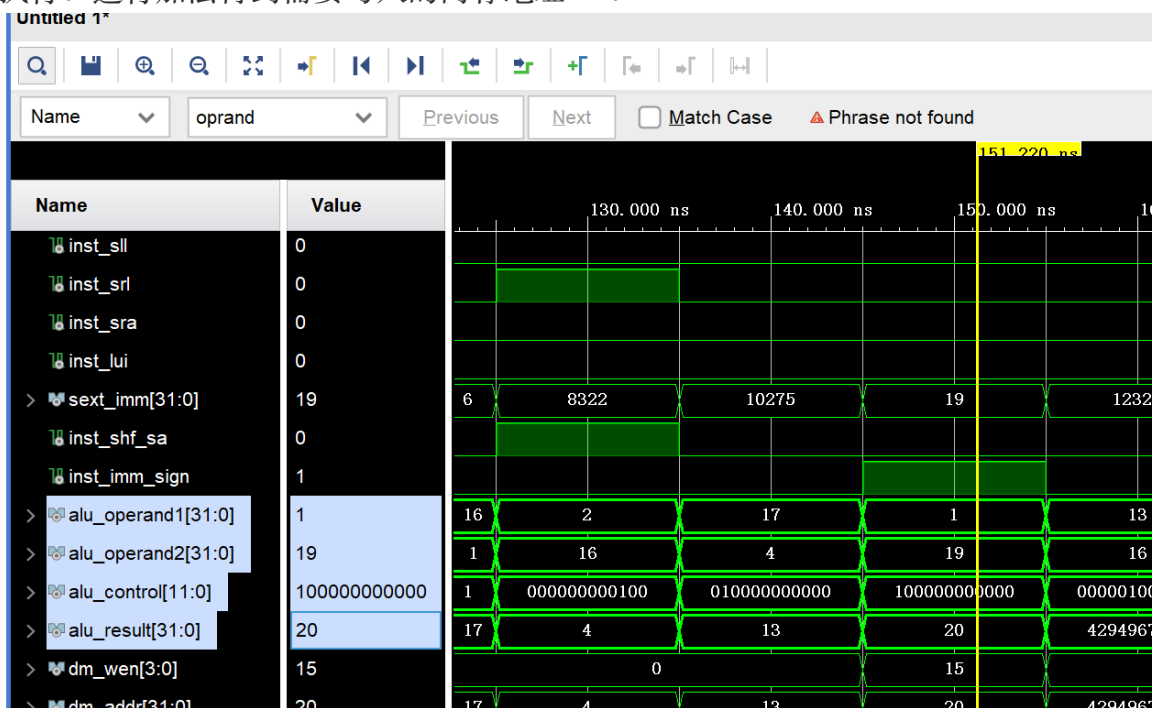

(d) 访存。访问内存，将 5 号寄存器中得到的值写入内存的偏移 20 位置处。

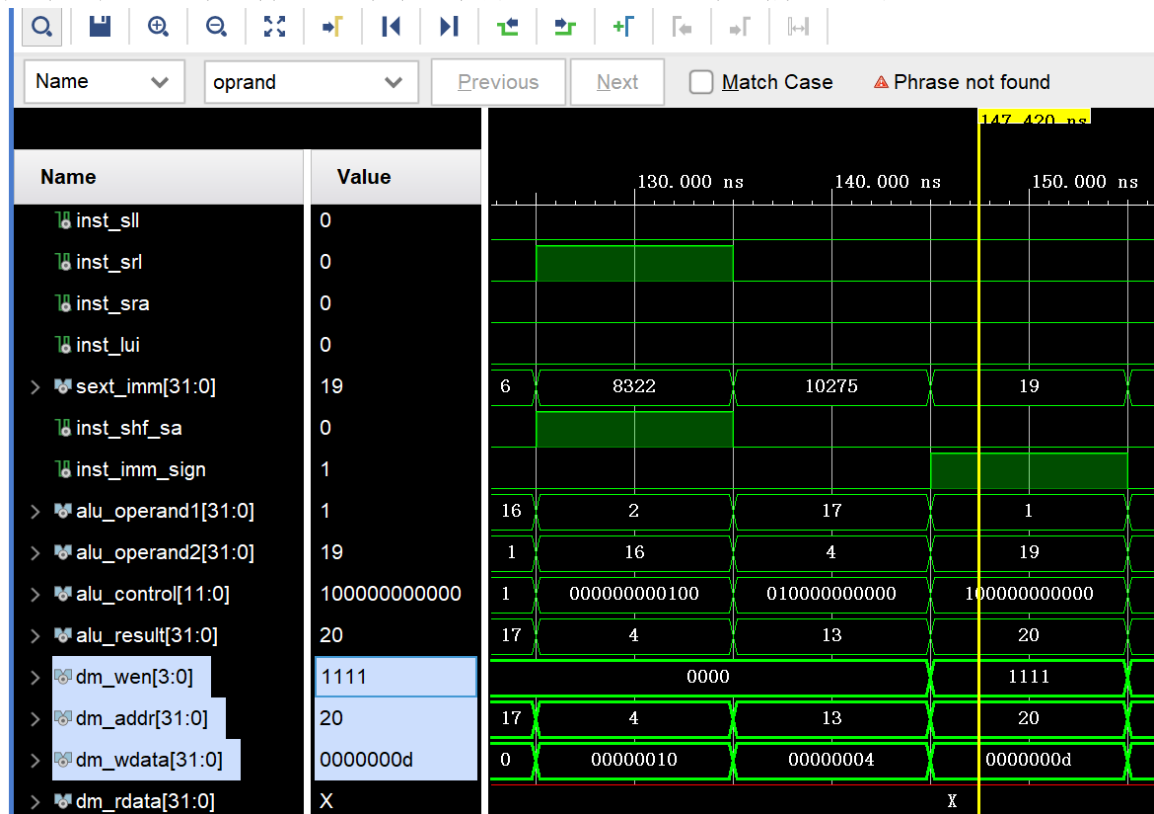


(e) 写回。不需要写回寄存器，因此 `rf_wen` 为 0.

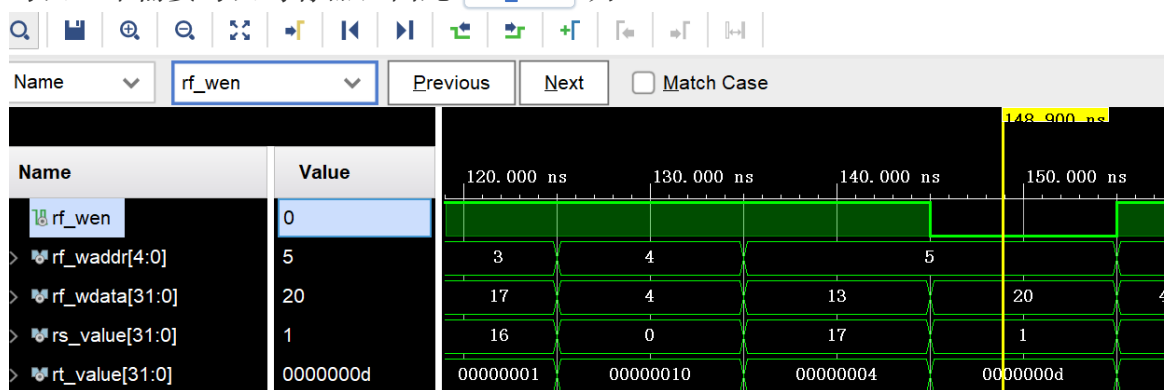

4.2 多周期 CPU

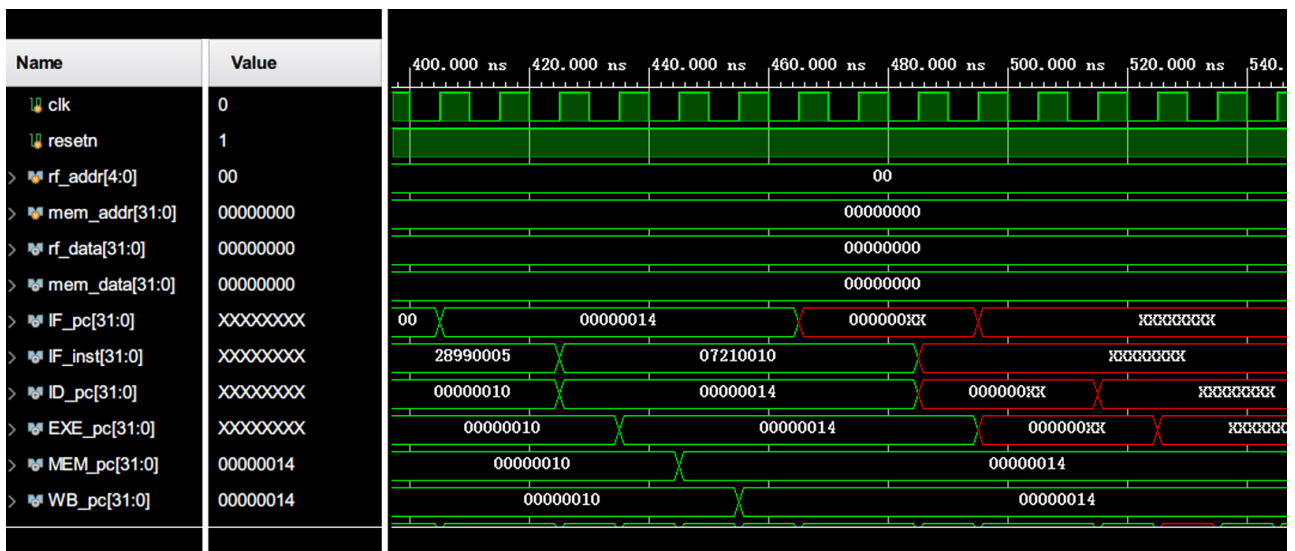
4.2.1 BUG 修复

执行14H `bgez $25,#16` 跳转到54H 07210010 之后，`IF_pc` 显示为 X，显然这里有 bug，跳转指令执行过程中发生了错误，导致后面全部都变成 X 了。





首先找到不对的东西，即 bgez 指令之后，pc 不正确了
 然后根据数据的流动，谁赋值给 pc，这个变量又被谁赋值，逐级往上查找，直到找到源头。

持续了两条指令的时间，显然不对。

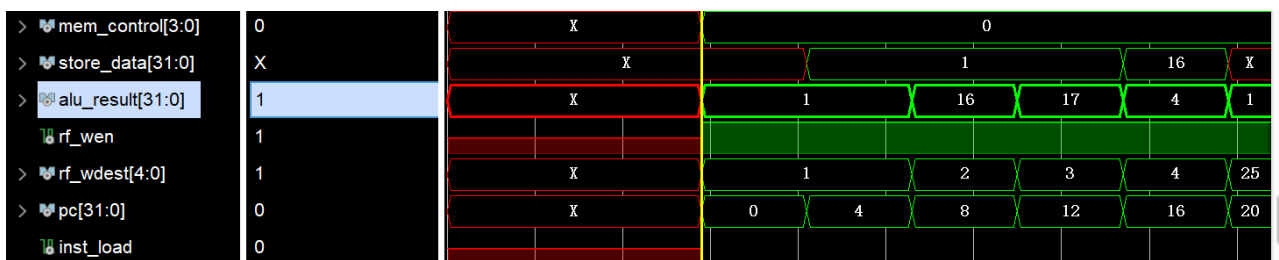


从第二条指令开始，exe 模块中的数据慢一条指令

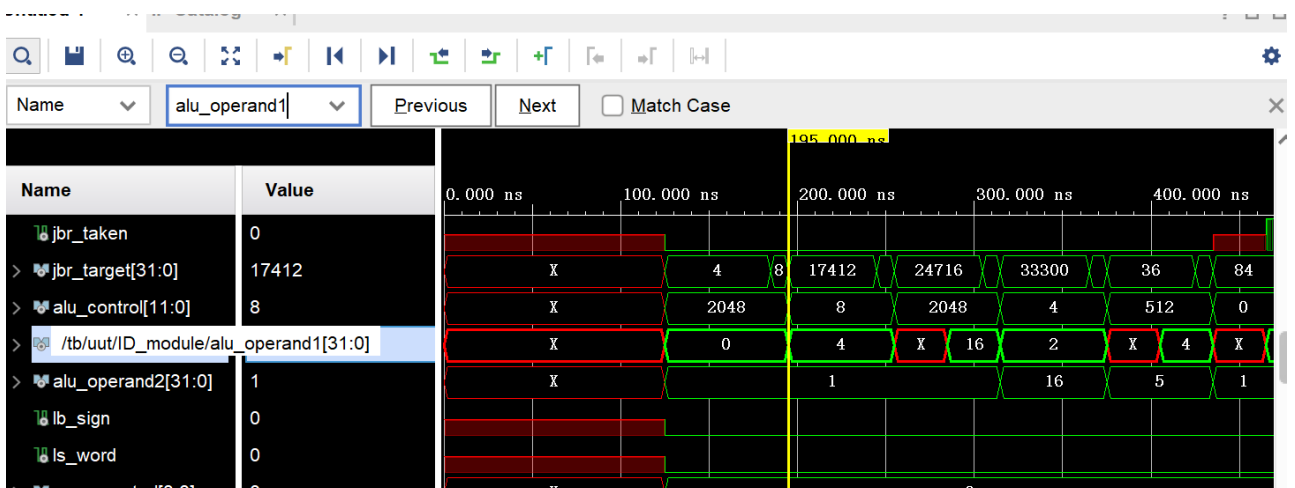


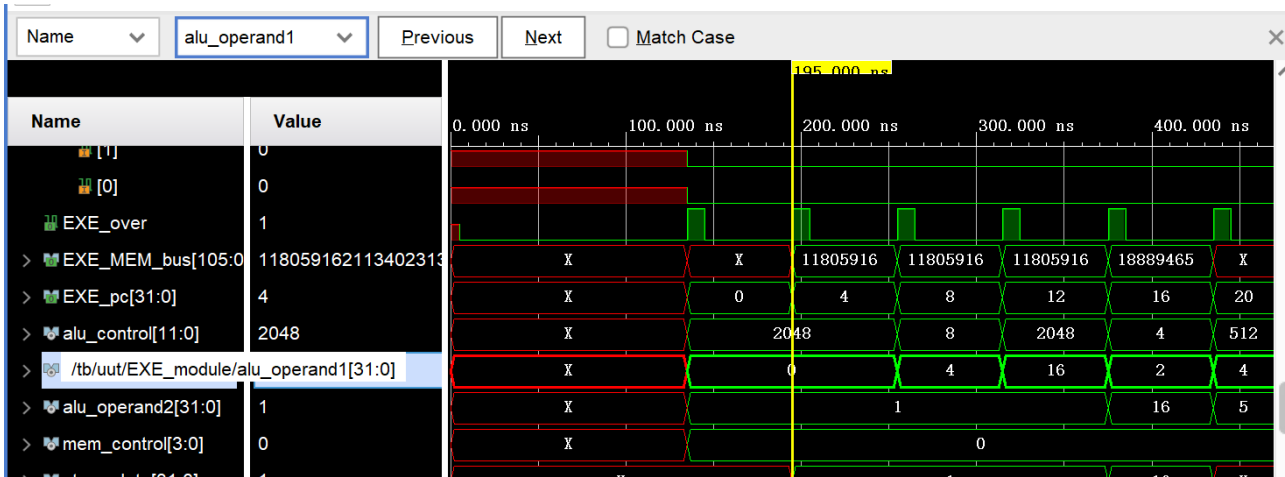

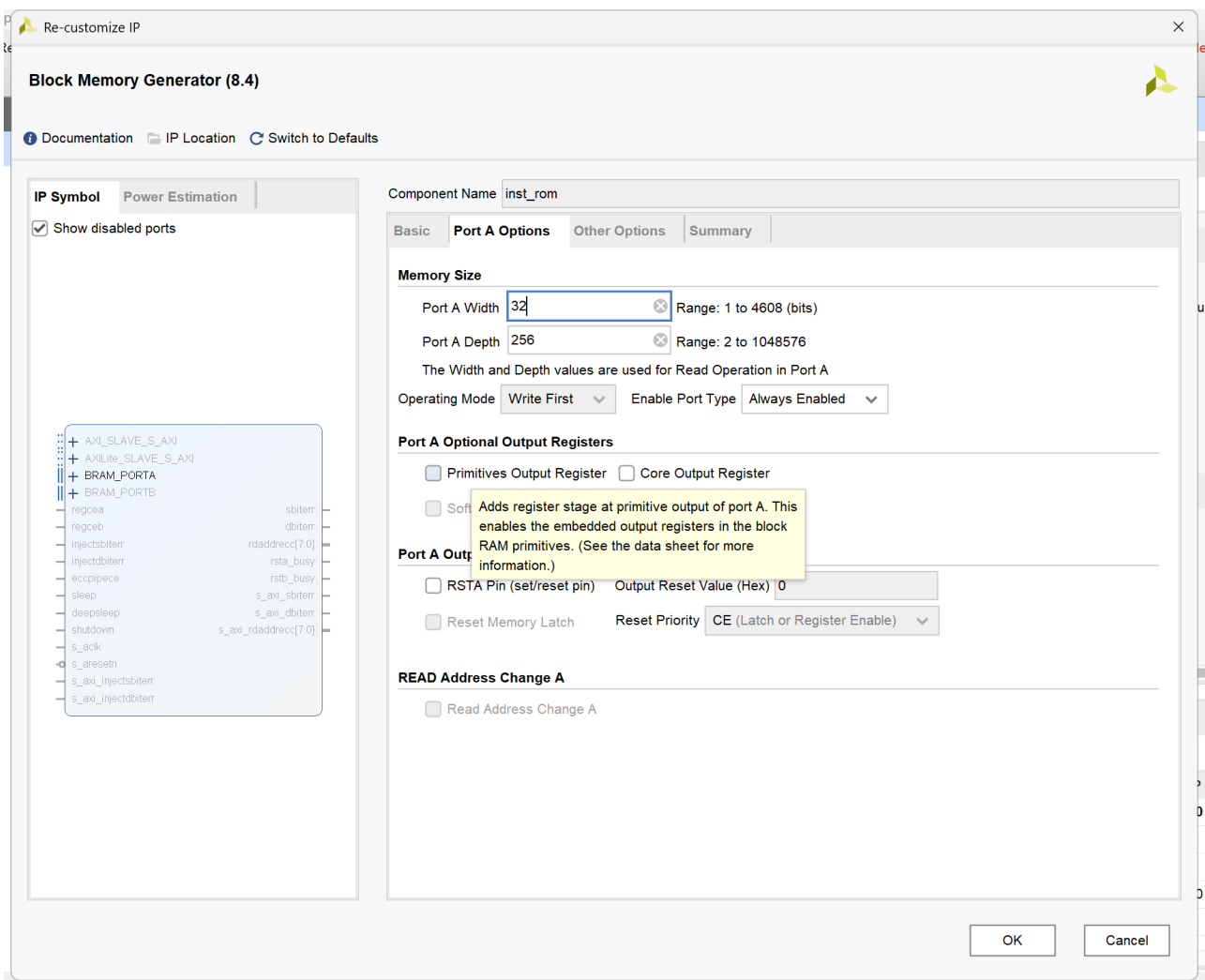之后就可以发现，在 `IF_ID_bus` 锁存后，数据还有变动，数据的变动慢了一拍。之后发现是因为这里 `Primitives Output Register` 选项，导致读取时，需要 2 个 cycle 而不是 1 个 cycle 才能拿到想要的数 据，与我们 `multi_cycle_cpu` 设计的假设不同，故产生错误。取消该选项即可。同理可知，`data_ram` 也会有相同的情况，也取消。



修改之后，CPU 可以正确往下执行指令。

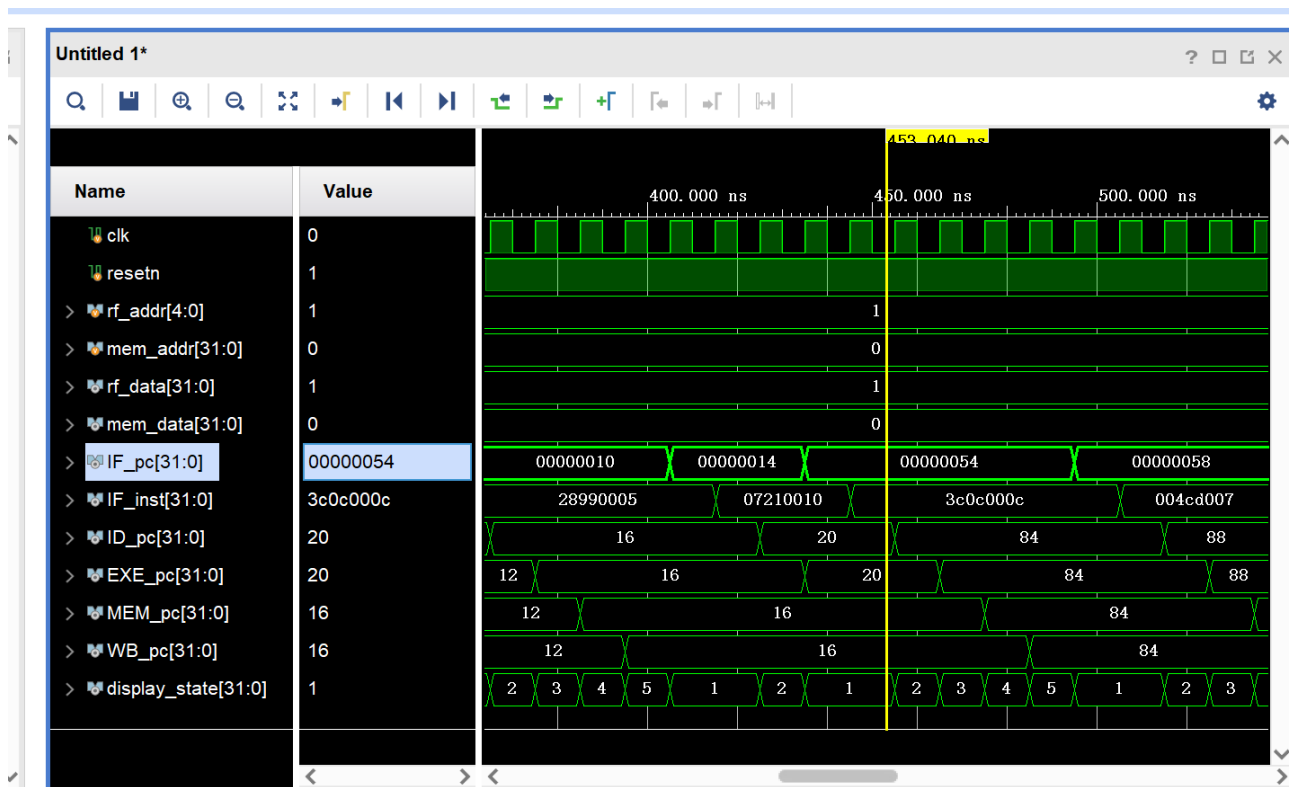

4.2.2 自定义 MIPS 指令

添加三个新运算，分别是有符号数的大于置位、同或、低位加载。

修改的代码如下

4.2.2.1 multi_cycle_cpu.v :

因为独热编码位宽增加，需要修改总线的位置。

```
134 //-----{5级间的总线}begin-----
135 wire [ 63:0] IF_ID_bus; // IF->ID级总线
136 wire [149:0] ID_EXE_bus; // ID->EXE级总线
137 wire [105:0] EXE_MEM_bus; // EXE->MEM级总线
138 wire [ 69:0] MEM_WB_bus; // MEM->WB级总线
139
140 //锁存以上总线信号
141 reg [ 63:0] IF_ID_bus_r;
142 reg [149:0] ID_EXE_bus_r;
143 reg [105:0] EXE_MEM_bus_r;
144 reg [ 69:0] MEM_WB_bus_r;

134 //-----{5级间的总线}begin-----
135 wire [ 63:0] IF_ID_bus; // IF->ID级总线
136+ wire [152:0] ID_EXE_bus; // ID->EXE级总线 //FIXME 多增加3位新
137 wire [105:0] EXE_MEM_bus; // EXE->MEM级总线
138 wire [ 69:0] MEM_WB_bus; // MEM->WB级总线
139
140 //锁存以上总线信号
141 reg [ 63:0] IF_ID_bus_r;
142+ reg [152:0] ID_EXE_bus_r; //FIXME 新增 3个运算
143 reg [105:0] EXE_MEM_bus_r;
144 reg [ 69:0] MEM_WB_bus_r;
```

4.2.2.2 decode.v :

修改总线的位置，alu_control 的位宽，以及为增添的三个运算添加信号以译码。

```
17 output ID_over, // ID模块执行完成
18+ output [149:0] ID_EXE_bus, // ID->EXE总线
19
17 output ID_over, // ID模块执行完成
18+ output [152:0] ID_EXE_bus, // ID->EXE总线 //FIXME 多增加3
19
```

```

56 wire inst_BLTZ, inst_LB , inst_LBU , inst_SB;
57 wire inst_ANDI, inst_ORI , inst_XORI, inst_JAL;

58 wire op_zero; // 操作码全0
59 wire sa_zero; // sa域全0
60 assign op_zero = ~(|op);
61 assign sa_zero = ~(|sa);

62 assign inst_ADDU = op_zero & sa_zero & (func == 6'b10000);
63 assign inst_ADDU = op_zero & sa_zero & (func == 6'b10000);

115 //alu操作分类
116

117 wire inst_add, inst_sub, inst_slt, inst_sltu;
118 wire inst_and, inst_nor, inst_or, inst_xor;

```

```

132 assign inst_lui = inst_LUI; // 立
133
134 //使用sa域作为偏移量的移位指令
135 wire inst_shf_sa;
136 assign inst_shf_sa = inst_SLL | inst_SRL | inst_SRA;
137
138 //依据立即数扩展方式分类
139 wire inst_imm_zero; //立即数0扩展
140 wire inst_imm_sign; //立即数符号扩展
141 assign inst_imm_zero = inst_ANDI | inst_LUI | inst_ORI | inst_XORI;
142 assign inst_imm_sign = inst_ADDIU | inst_SLTI | inst_SLTIU | inst_LOAD | inst_STORE;
143
144 //依据目的寄存器号分类
145 wire inst_wdest_rt; // 寄存器堆写入地址为rt的指令
146 wire inst_wdest_31; // 寄存器堆写入地址为31的指令
147 wire inst_wdest_rd; // 寄存器堆写入地址为rd的指令
148 assign inst_wdest_rt = inst_imm_zero | inst_ADDIU | inst_SLTI | inst_SLTIU | inst_LOAD | inst_STORE;
149 assign inst_wdest_31 = inst_JAL;
150 assign inst_wdest_rd = inst_ADDU | inst_SUBU | inst_SLT | inst_SLTU | inst_JALR | inst_AND | inst_NOR | inst_XOR | inst_SLL | inst_SLLV | inst_SRAV | inst_SRL | inst_SRLV;
151
152 //-----{指令译码}end
153
154 //-----{分支指令执行}begin
155 //无条件跳转
156 wire j_taken;
157 wire [31:0] i_target;

```

```

202 //EXE需要用到的信息
203 //ALU两个源操作数和控制信号
204 wire [11:0] alu_control;
205 wire [31:0] alu_operand1;
206 wire [31:0] alu_operand2;
207
208 //所谓链接跳转是将跳转返回的PC值存放到31号寄存器里
209 //在多周期CPU里，不考虑延迟槽，故链接跳转需要计算PC+4，存放到31号寄存器
210 assign alu_operand1 = inst_j_link ? pc : inst_shf_sa ? {27'd0, sa} : rs_value;
211 assign alu_operand2 = inst_j_link ? 32'd4 : inst_imm_zero ? {16'd0, imm} : inst_imm_sign ? {{16{imm[15]}}, imm} : inst_add; // ALU操作码，独热编码
212
213 inst_sub

```

```

56 wire inst_BLTZ, inst_LB , inst_LBU , inst_SB;
57 wire inst_ANDI, inst_ORI , inst_XORI, inst_JAL;

58+ wire inst_XNOR, inst_SGT, inst_LLI; //FIXME 多增加3位新增运算
59+
60+ wire op_zero; // 操作码全0
61+ wire sa_zero; // sa域全0
62+ assign op_zero = ~(|op);
63+ assign sa_zero = ~(|sa);
64+
65+ assign inst_XNOR = op_zero & sa_zero & (func == 6'b01010);
66+ assign inst_SGT = op_zero & sa_zero & (func == 6'b01010);
67+ assign inst_LLI = (op == 6'b011111) & (rs == 5'd0); //FIXME
68+
69+
70+
71 assign inst_ADDU = op_zero & sa_zero & (func == 6'b10000);
72 assign inst_ADDU = op_zero & sa_zero & (func == 6'b10000);

124 //alu操作分类
125
126+ wire inst_xnor, inst_sgt, inst_lll; //FIXME 新增 3个运算
127+
128+
129 wire inst_add, inst_sub, inst_slt, inst_sltu;
130 wire inst_and, inst_nor, inst_or, inst_xor;

```

```

144 assign inst_lui = inst_LUI; // 立
145+
146+
147+ assign inst_xnor = inst_XNOR; //FIXME 新增 同或
148+ assign inst_sgt = inst_SGT;
149+ assign inst_lll = inst_LLI; //FIXME 新增 低位加载
150+
151 //使用sa域作为偏移量的移位指令
152 wire inst_shf_sa;
153 assign inst_shf_sa = inst_SLL | inst_SRL | inst_SRA;
154
155 //依据立即数扩展方式分类
156 wire inst_imm_zero; //立即数0扩展
157 wire inst_imm_sign; //立即数符号扩展
158+ assign inst_imm_zero = inst_ANDI | inst_LUI | inst_ORI | inst_XORI | inst_LLI; //FIXME 新增 的LLI
159+
160 assign inst_imm_sign = inst_ADDIU | inst_SLTI | inst_SLTIU | inst_LOAD | inst_STORE;
161
162 //依据目的寄存器号分类
163 wire inst_wdest_rt; // 寄存器堆写入地址为rt的指令
164 wire inst_wdest_31; // 寄存器堆写入地址为31的指令
165 wire inst_wdest_rd; // 寄存器堆写入地址为rd的指令
166 assign inst_wdest_rt = inst_imm_zero | inst_ADDIU | inst_SLTI | inst_SLTIU | inst_LOAD | inst_STORE;
167 assign inst_wdest_31 = inst_JAL;
168 assign inst_wdest_rd = inst_ADDU | inst_SUBU | inst_SLT | inst_SLTU | inst_JALR | inst_AND | inst_NOR | inst_XOR | inst_SLL | inst_SLLV | inst_SRAV | inst_SRL | inst_SRLV | inst_XNOR | inst_SGT; //FIXME 新增 的两
169
170 //-----{指令译码}end
171
172 //-----{分支指令执行}begin
173 //无条件跳转
174 wire j_taken;
175 wire [31:0] i_target;

```

```

223 //EXE需要用到的信息
224 //ALU两个源操作数和控制信号
225+ wire [14:0] alu_control; //FIXME 多增加3位新增运算 control
226 wire [31:0] alu_operand1;
227 wire [31:0] alu_operand2;
228
229 //所谓链接跳转是将跳转返回的PC值存放到31号寄存器里
230 //在多周期CPU里，不考虑延迟槽，故链接跳转需要计算PC+4，存放到31号寄存器
231 assign alu_operand1 = inst_j_link ? pc : inst_shf_sa ? {27'd0, sa} : rs_value;
232 assign alu_operand2 = inst_j_link ? 32'd4 : inst_imm_zero ? {16'd0, imm} : inst_imm_sign ? {{16{imm[15]}}, imm} : {inst_xnor, //FIXME 新增 3个运算
233 inst_sgt, //FIXME 新增 3个运算
234 inst_lll, //FIXME 新增 3个运算
235 inst_add, // ALU操作码，独热编码
236 inst_sub

```

4.2.2.3 exe.v:

修改总线和 `alu_control` 的位宽。

```
8 module exe( // 执行级
9     input     EXE_valid, // 执行级有效信号
10-    input [149:0] ID_EXE_bus_r, // ID->EXE总线
11    output     EXE_over, // EXE模块执行完成
12    output [105:0] EXE_MEM_bus, // EXE->MEM总线
13
14    //展示PC
15    output [31:0] EXE_pc
16 );
17 //-----{ID->EXE总线}begin
18 //EXE需要用到的信息
19 //ALU两个源操作数和控制信号
20- wire [11:0] alu_control;
21 wire [31:0] alu_operand1;
22 wire [31:0] alu_operand2;
23
```

```
8 module exe( // 执行级
9     input     EXE_valid, // 执行级有效信号
10+    input [152:0] ID_EXE_bus_r, // ID->EXE总线 //FIXME 新增 3
11    output     EXE_over, // EXE模块执行完成
12    output [105:0] EXE_MEM_bus, // EXE->MEM总线
13
14    //展示PC
15    output [31:0] EXE_pc
16 );
17 //-----{ID->EXE总线}begin
18 //EXE需要用到的信息
19 //ALU两个源操作数和控制信号
20+ wire [14:0] alu_control; //FIXME 新增 3个运算
21 wire [31:0] alu_operand1;
22 wire [31:0] alu_operand2;
23
```


4.2.2.4 alu.v:

添加相应 alu 实验中添加过的运算，并增加独热编码位数。

```
6 // > 日期 : 2016-04-14
7 //*****
8 module alu(
9     input [11:0] alu_control, // ALU控制信号
10    input [31:0] alu_src1, // ALU操作数1,为补码
11    input [31:0] alu_src2, // ALU操作数2,为补码
12    output [31:0] alu_result // ALU结果
13);
14
15 // ALU控制信号,独热码
16 wire alu_add; //加法操作
17 wire alu_sub; //减法操作
18 wire alu_slt; //有符号比较,小于置位,复用加法器做减法
19 wire alu_sltu; //无符号比较,小于置位,复用加法器做减法
20 wire alu_and; //按位与
21 wire alu_nor; //按位或非
22 wire alu_or; //按位或
23 wire alu_xor; //按位异或
24 wire alu_sll; //逻辑左移
25 wire alu_srl; //逻辑右移
26 wire alu_sra; //算术右移
27 wire alu_lui; //高位加载
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 //-----{加法器}begin
61 //add,sub,slt,sltu均使用该模块
62 wire [31:0] adder_operand1;
63 wire [31:0] adder_operand2;
64 wire adder_cin ;
65 wire [31:0] adder_result ;
66 wire adder_cout ;
67 assign adder_operand1 = alu_src1;
68 assign adder_operand2 = alu_add ? alu_src2 : ~alu_src2;
69 assign adder_cin = ~alu_add; //减法需要cin
70 adder adder_module(
```

```
6 // > 日期 : 2016-04-14
7 //*****
8 module alu(
9     input [14:0] alu_control, // ALU控制信号 //FIXME 新增三个运算
10    input [31:0] alu_src1, // ALU操作数1,为补码
11    input [31:0] alu_src2, // ALU操作数2,为补码
12    output [31:0] alu_result // ALU结果
13);
14
15 // ALU控制信号,独热码
16 wire alu_add; //加法操作
17 wire alu_sub; //减法操作
18 wire alu_slt; //有符号比较,小于置位,复用加法器做减法
19 wire alu_sltu; //无符号比较,小于置位,复用加法器做减法
20 wire alu_and; //按位与
21 wire alu_nor; //按位或非
22 wire alu_or; //按位或
23 wire alu_xor; //按位异或
24 wire alu_sll; //逻辑左移
25 wire alu_srl; //逻辑右移
26 wire alu_sra; //算术右移
27 wire alu_lui; //高位加载
28
29 wire alu_xnor; //FIXME 新增 同或
30 wire alu_sgt; //FIXME 有符号数大于置位
31 wire alu_lli; //FIXME 低位加载
32
33 assign alu_xnor = alu_control[14]; //FIXME 新增 同或
34 assign alu_sgt = alu_control[13]; //FIXME 有符号数大于置位
35 assign alu_lli = alu_control[12]; //FIXME 低位加载
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78 //-----{加法器}begin
79 //add,sub,slt,sltu均使用该模块
80 wire [31:0] adder_operand1;
81 wire [31:0] adder_operand2;
82 wire adder_cin ;
83 wire [31:0] adder_result ;
84 wire adder_cout ;
85 assign adder_operand1 = alu_src1;
86 assign adder_operand2 = alu_add ? alu_src2 : ~alu_src2;
87 assign adder_cin = ~alu_add; //减法需要cin
88 adder adder_module(
```

```

117 assign sltu_result = {31'd0, ~adder_cout};
118+
119+
120+
121+
122+
123+ //sgt结果
124+ //adder_src1[31] adder_src2[31] adder_result[31]
125+ // 0 1 X(0或1) "正-负", 显然
126+ // 0 0 1 相减为负, 说明
127+ // 0 0 0 相减为正, 说明
128+ // 1 1 1 相减为负, 说明
129+ // 1 1 0 相减为正, 说明
130+ // 1 0 X(0或1) "负-正", 显然
131+
132+ assign sgt_result[31:1] = 31'd0;
133+ assign sgt_result[0] = (alu_src1 == alu_src2) ? 0 : //不相等,
134+ (~alu_src1[31] & alu_src2[31]) | // 正数减
135+ (~(alu_src1[31] ^ alu_src2[31]) & ~adder_r
136+
137+
138+
139+
140+
141+
142+
143+
144+
145+
146+
147+
148+
149+
150+
151+
152+
153+
154 // 选择相应结果输出
155 assign alu_result = (alu_add|alu_sub) ? add_sub_result[31:0]
156 alu_slt ? slt_result :
157 alu_sltu ? sltu_result :
158 alu_and ? and_result :
159 alu_nor ? nor_result :
160 alu_or ? or_result :
161 alu_xor ? xor_result :
162 alu_sll ? sll_result :
163 alu_srl ? srl_result :
164 alu_sra ? sra_result :
165 alu_lui ? lui_result :
166
167 32'd0;
168 endmodule

```

4.2.2.5 添加指令

向 rom 中写入三条新指令以验证

```

1 在0CH之后插入 这三条指令
2 sgt $11 $3 $2 // $3 = 17 > $2 = 16 $11置为1
3 xnor $12 $3 $2 // $3 = 0000_0011H $2 = 000_0010H , $12置为FFFF_FFFEh
4 lli $13,#12 // $13 置为0000_000CH

```

指令对应的 2进制编码和 16 进制编码为

```

1 sgt $11 $3 $2
2 0000_00 | 00_011 | 0_0010 | 0101_1 | 000_00 | 10_1000
3 00625828
4
5 xnor $12 $3 $2
6 0000_00 | 00_011 | 0_0010 | 0110_0 | 000_00 | 01_0101
7 00626015
8
9 lli $13,#12
10 0111_11 | 00_000 | 0_1101 | 0000_0000_0000_1100
11 7C0D000C

```



将 16 进制写入 coe 文件，在 rom 中载入，运行。

5 实验结果分析

5.1 多周期 CPU 添加 3 条新指令

 
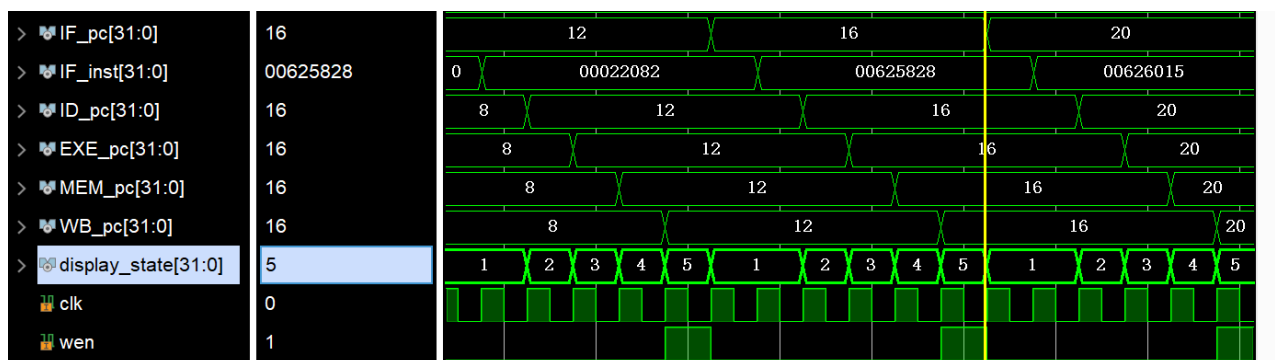
5.1.1 有符号数大于置位

`sgt $t11 $t3 $t2` 指令写回后，`rf[11] == 1`，结果与预期相符，正确。



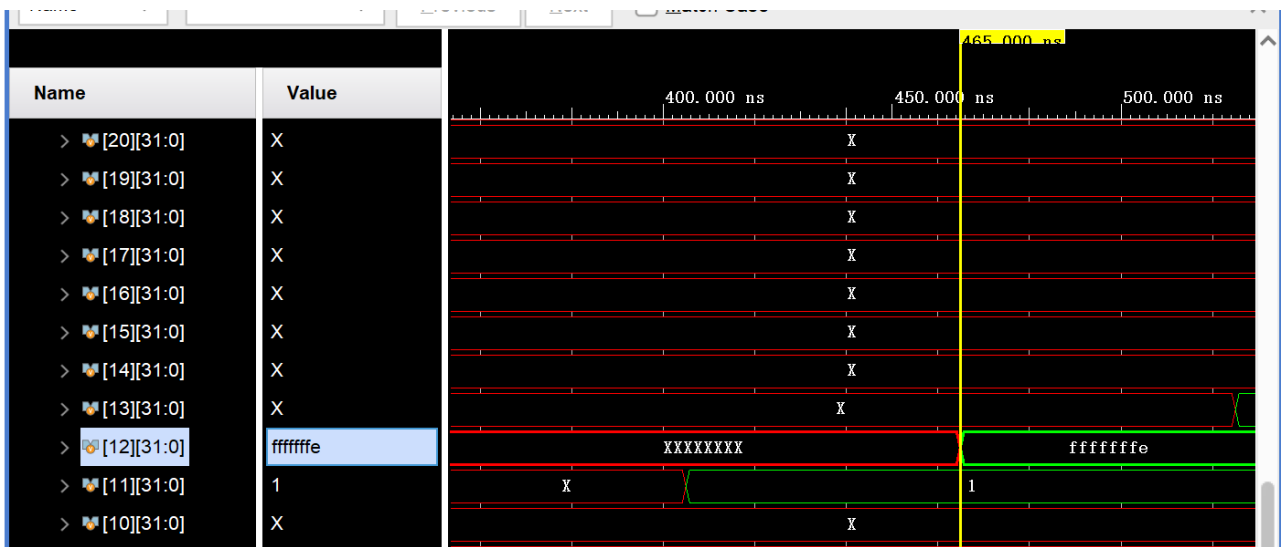
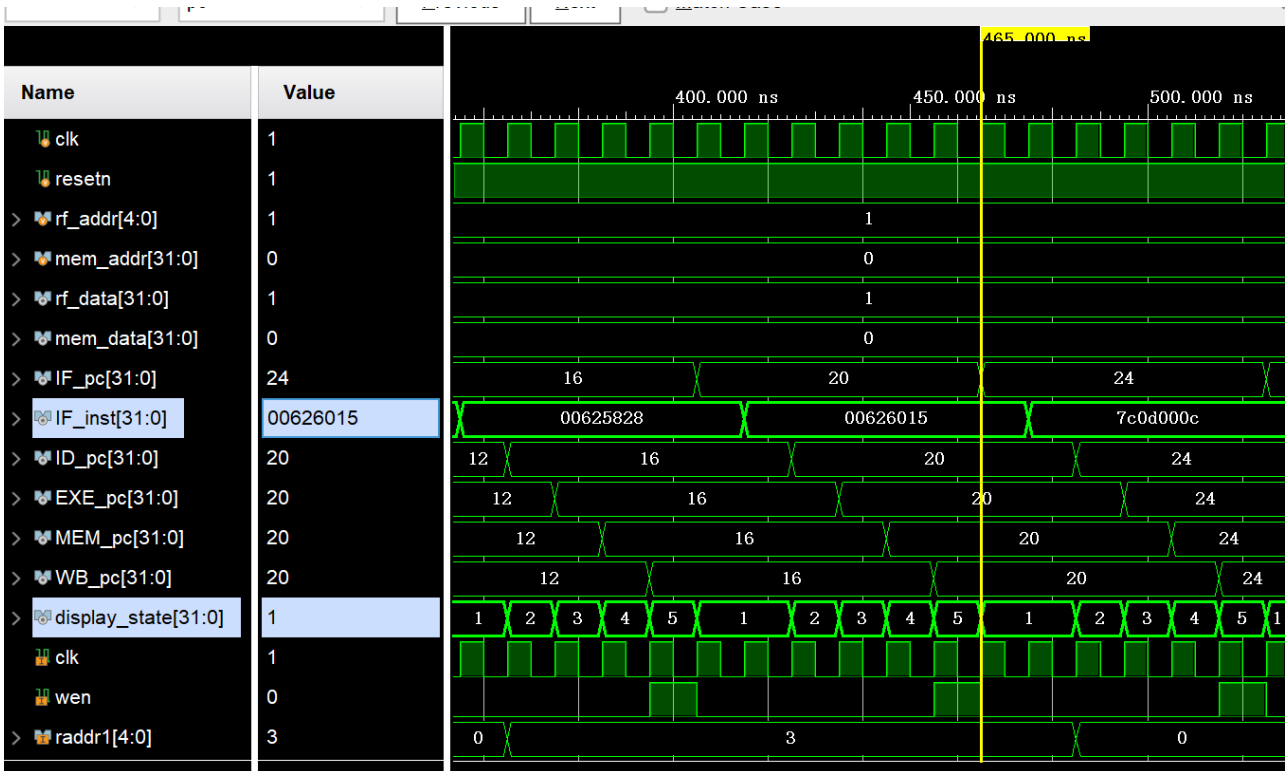
5.1.2 同或

`xnor $12 $3 $2` 指令写回后, `rf[12] == 0xFFFF_FFFE`, 符合预期, 正确。



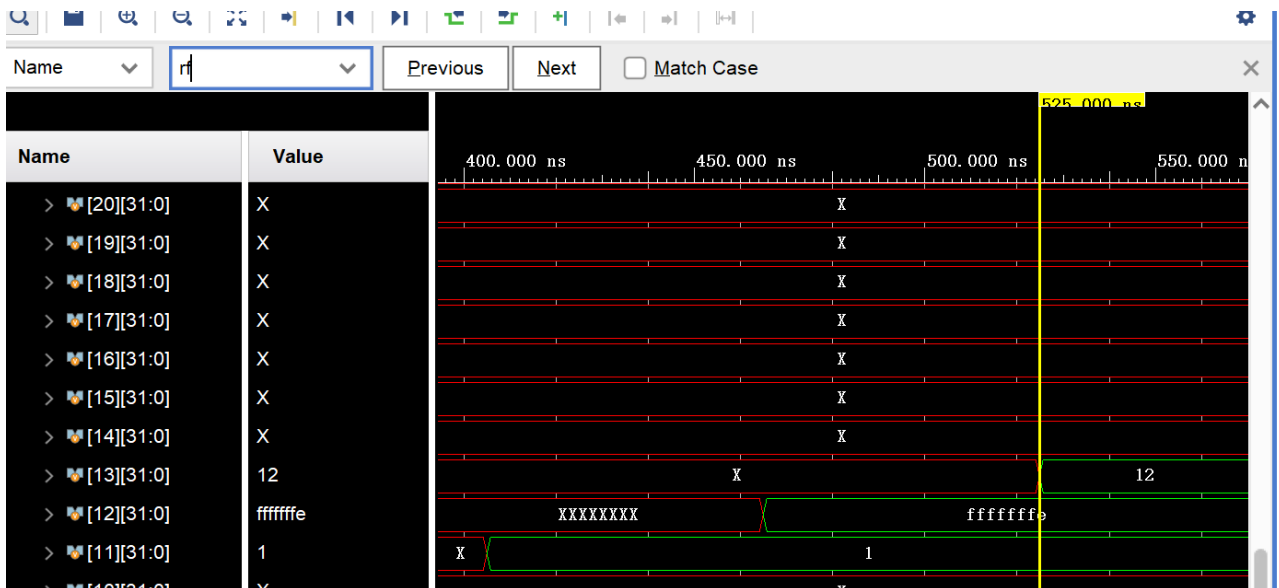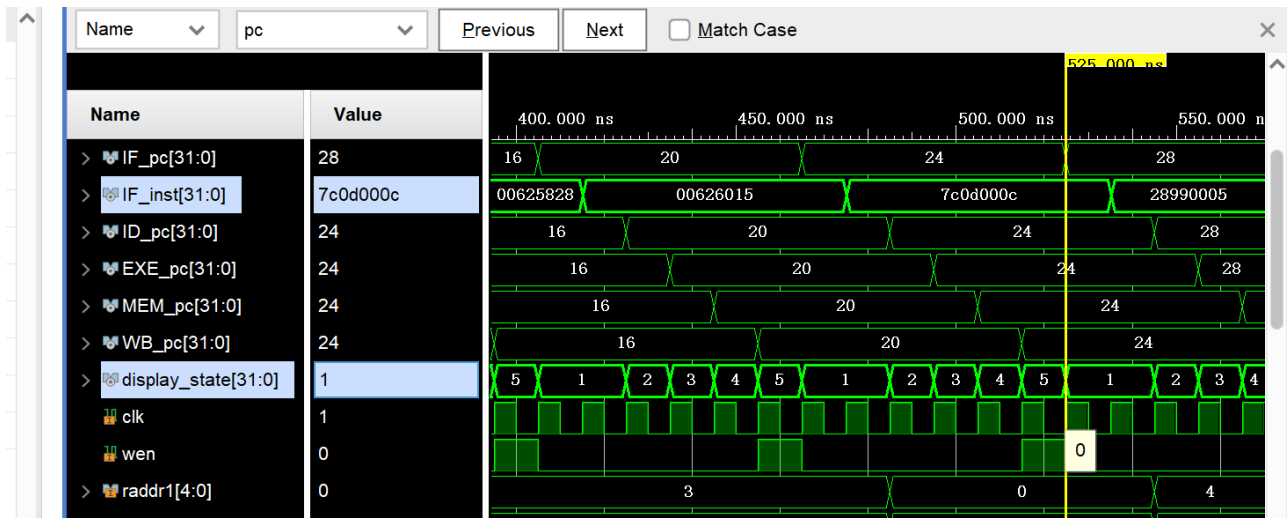5.1.3 低位加载

`lli $13, #12` 指令写回后, `rf[13] == 12`, 正确。



6 总结感想

单周期 CPU 实验让我熟悉了 CPU 运行的五个阶段：取指、译码、执行、访存、写回，为多周期 CPU 的实验打下了基础。

多周期 CPU 实验让我体会到多周期 CPU 是如何在时钟下一步一步地运作，各个模块协同过程也给我建立了一幅 CPU 运作的图景。添加指令让我更好地理解了 mips 的指令格式，以及译码等过程。